

## ECE 270 Solutions – Homework 1

1.


A	B	C	D	E
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

2. Let the inputs be A, B


A	B	A'	B'	A' * B'	(A' * B')'	A + B
0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1

We see that  $A + B = (A' * B')'$ . Hence OR gate can be implemented using AND and NOT gates.


3. Two ways

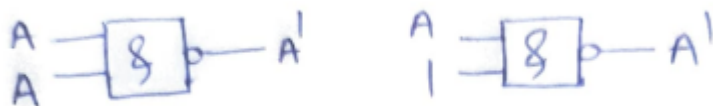


4.

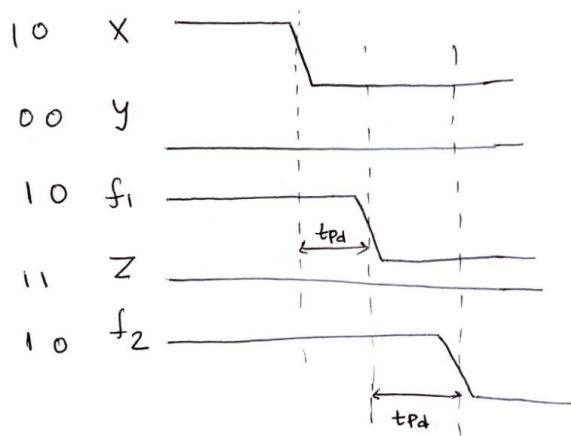


5.

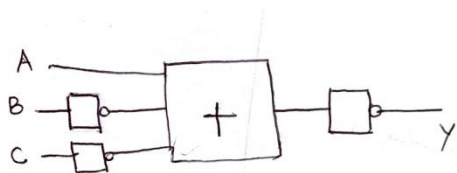


6.

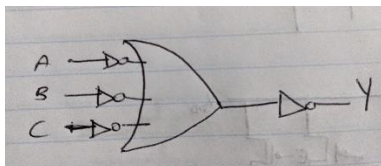

A	B	C	A'	B'	C'	A' + B' + C'	(A' + B' + C')'	A * B * C
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1

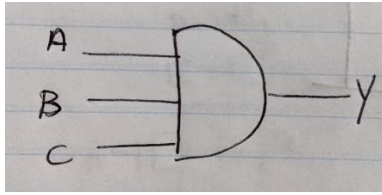


7.

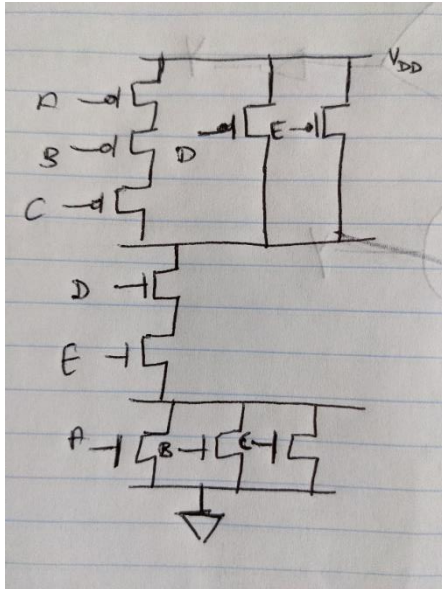

8. Because of their programmability, they are almost always larger and slower than a customized chip would be for the same application, and they usually have a higher cost per chip.

9. Let A, B are inputs. Z be the output.

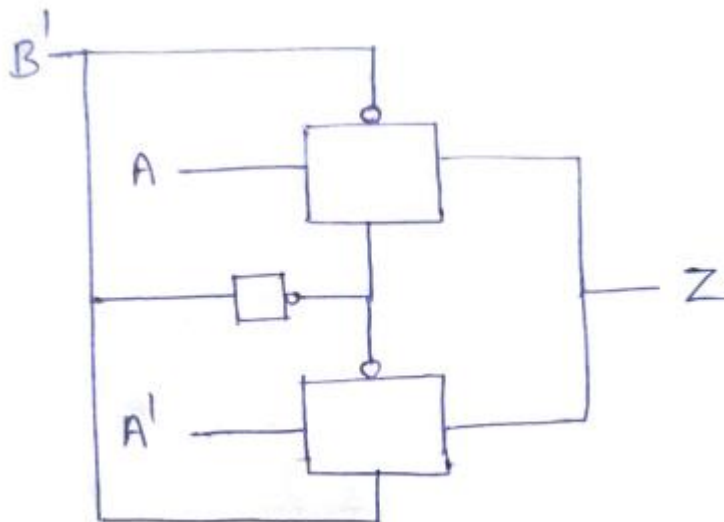

10. C